Đại học Quốc gia TPHCM Trường Đại học Khoa học tự nhiên Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật Bộ môn Vật lý Tin học

THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN (PHY10605)

CBHD: Võ Hoàng Thủy Tiên

vhttien@hcmus.edu.vn

0937649914

Huỳnh Quốc Việt hyqviet@hcmus.edu.vn 0349043204

1.1 Giới thiệu LCD



LCD 16x2




LCD 16x4



LCD 20x2

1.2 Sơ đồ chân

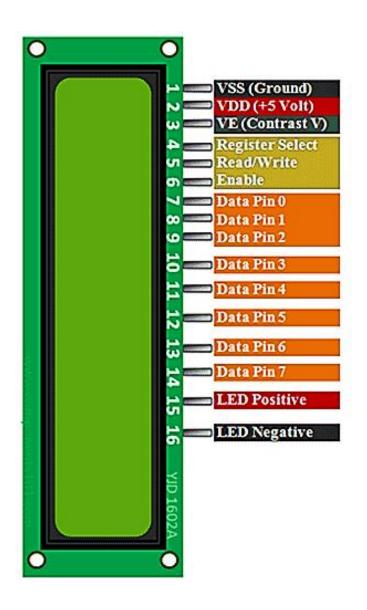

VSS: Nối đất cho LCD

VDD: Nối nguốn cho LCD

VE: Điều chỉnh đội tương phản

RS: Chọn thanh ghi. Logic 0 (nối đất) và logic 1 (nối nguồn)

R/W: Chọn chế độ đọc/ghi . Logic 0 (ghi) và logic 1 (đọc)

E: Chân cho phép

DPO-DP7: 8 đường bus dữ liệu

Nguồn dương cho đèn nền

Đất cho đèn nền

1.3 Địa chỉ LCD

Địa chỉ	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F
1	>	A	۲		_	Y		Т		N		H	0	C		
2																
Địa chỉ	CO	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	СВ	CC	CD	CE	CF



1.4 Tập lệnh LCD

lcd_init() Hàm khởi tạo LCD

lcd_putc(c) Xuất kí tự lên LCD

lcd_gotoxy(x,y) Đặt ví trí con trỏ (vị trí cần xuất ký tự) tại x của dòng y(y=1 hoặc y=2)


lcd_getc(x,y) Doc vê giá trị tại x của dòng y

1.4 Tập lệnh LCD

lcd_cursor_on(int1 on) Bật ví trí con trỏ

lcd_set_cgram_char(w, *p) Hàm này dùng
khi bạn xuất kí tự đặc biệt

2.1 Thực hành

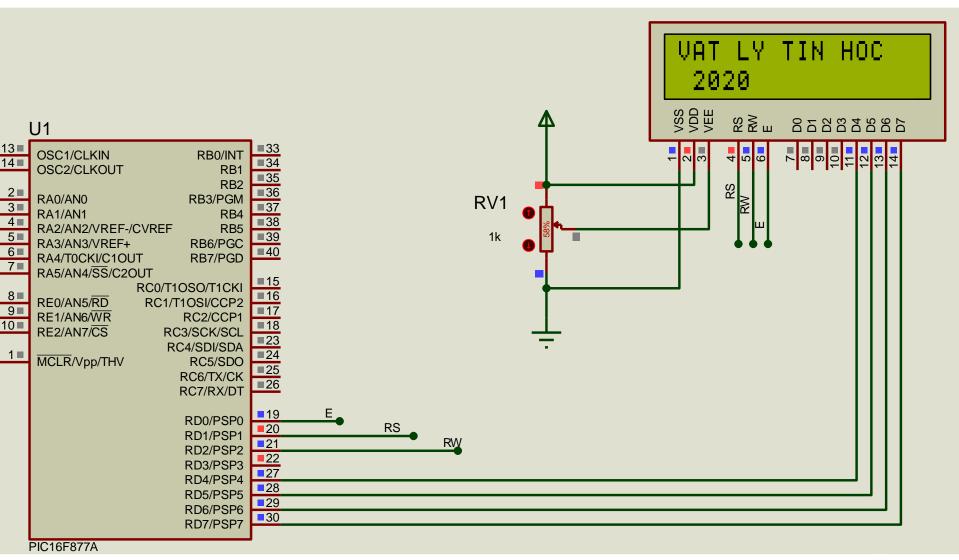

2.2 Thực hành hiển thị con trỏ




lcd_cursor_on(int1 on) Bật ví trí con trỏ

→ hiển thị con trỏ ở vị trí cho trước?

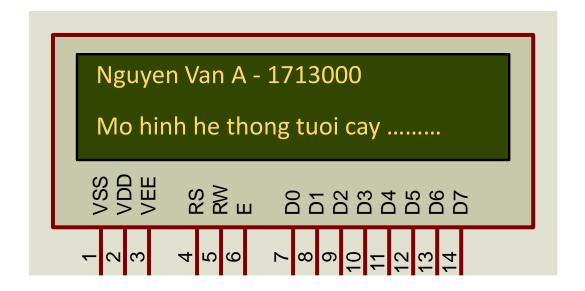2.3 Bài tập về nhà

Sử dụng mạch giao tiếp vi điều khiển PIC 16f877a với LCD 16x2 hiển thị thông tin dịch từ trái sang phải (hoặc ngược lại) như hình dưới.







CÀM O'N

